


Kwiecień 2011

**Egzamin w klasie trzeciej gimnazjum z zakresu przedmiotów matematyczno-
-przyrodniczych**

W celu wyjaśnienia oporu elektrycznego opornika Jacek zbudował obwód elektryczny składający się z baterii, opornika, przewodów, amperomierza i woltomierza. Następnie narysował schemat tego obwodu, ale nie wpisał symboli przyrządów pomiarowych.

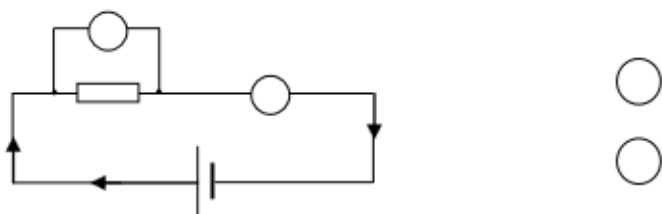Zadanie 32. (0-2)

Uzupełnij schemat obwodu elektrycznego, wpisując właściwe symbole przyrządów.



Uzupełnij zdanie, wpisując wielkości fizyczne mierzone tymi przyrządami.

Za pomocą woltomierza Jacek zmierzył na oporniku, a za pomocą amperomierza prądu elektrycznego.